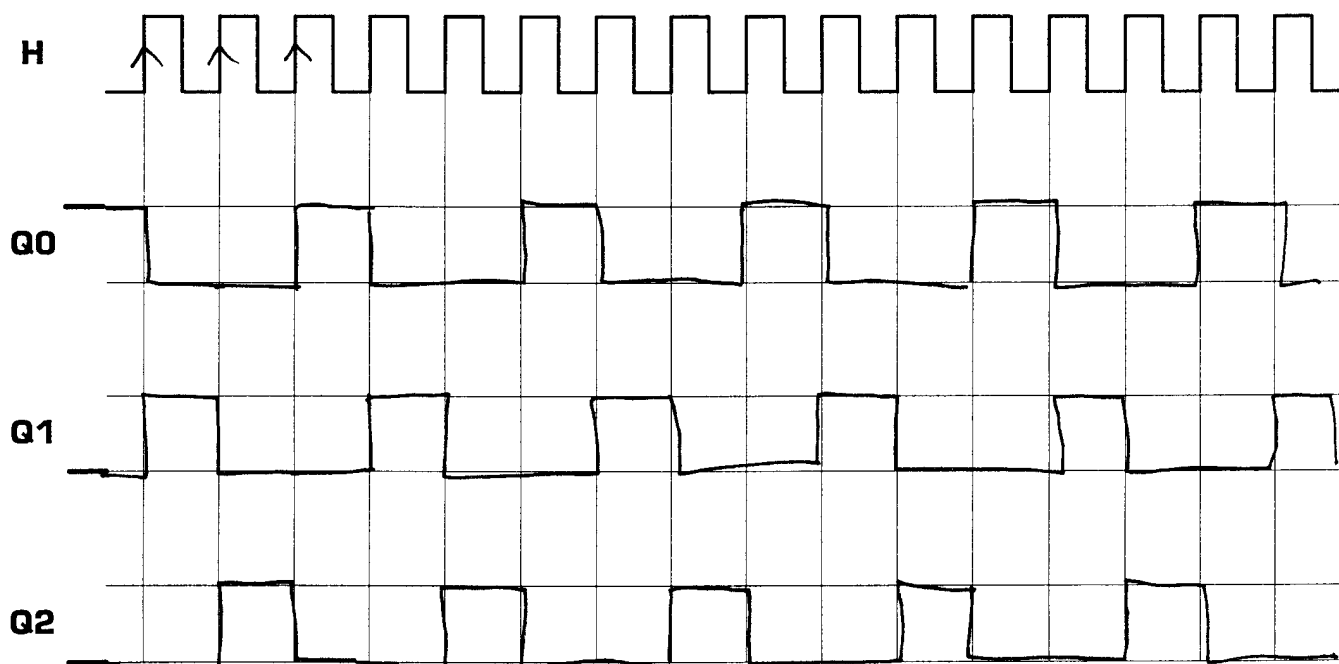


Séquenceur synchrone à bascules JK

Remarque : à l'origine, l'état des bascules est le suivant : $Q_0 = 1$ et $Q_1 = Q_2 = 0$



1 sent

la base de la suite suivante sera -1

3 T